

4-5

(3) X_m 增大, $X_{1\sigma}$ 减小 (4) X_m 减小, $X_{1\sigma}$ 基本不变 (7) X_m 和 $X_{1\sigma}$ 各增加 5%

(8) X_m 增大 5%, $X_{1\sigma}$ 基本不变 (9) X_m 减小, $X_{1\sigma}$ 基本不变 (10) X_m 减小, $X_{1\sigma}$ 基本不变

4-6 低压侧测 220V 后, U 增加一倍, 励磁电流大大增加 (饱和时增加大于一倍)

= 阻约 440V 左右, 励磁电流大大增加, 过热, 绝缘可能遭击穿。

4-13 变比 $k = \frac{U_{1N}}{U_{2N}} = \frac{380}{220} = 1.727$

(1) 折算到高压侧:

$$Z_{1\sigma} = R_1 + jX_{1\sigma} = (0.14 + j0.22)\Omega \quad Z_m = R_m + jX_m = (80 + j570)\Omega$$


$$R_2' = k^2 R_2 = 3 \times 0.035\Omega = 0.105\Omega \quad X_{2\sigma}' = k^2 X_{2\sigma} = 3 \times 0.055\Omega = 0.165\Omega$$

$$Z_{2\sigma}' = R_2' + jX_{2\sigma}' = (0.105 + j0.165)\Omega \quad Z_L' = k^2 Z_L = 3 \times (3 + j4)\Omega = (9 + j12)\Omega$$

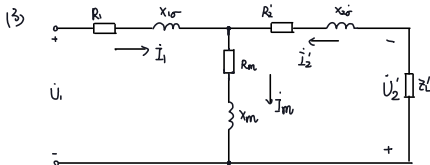(2) 折算到低压侧:

$$Z_{1\sigma}'' = \frac{Z_{1\sigma}}{k^2} = \frac{0.14 + j0.22}{3}\Omega = (0.047 + j0.073)\Omega \quad Z_m'' = \frac{Z_m}{k^2} = \frac{80 + j570}{3}\Omega = (26.67 + j190)\Omega$$

$$Z_{2\sigma}'' = R_2 + jX_{2\sigma} = (0.035 + j0.055)\Omega \quad Z_L = (3 + j4)\Omega$$



折算等效电路如左图所示. $Z_T = Z_{1\sigma} + (Z_{2\sigma} + Z_L) \parallel Z_m = (8.733 + j12.095)\Omega$

$$I_1 = \frac{U_1}{Z_T} = \frac{380}{8.733 + j12.095} A = 25.47 \angle -54.19^\circ A$$

$$I_2' = -\frac{Z_m}{Z_m + Z_{2\sigma}' + Z_L'} I_1 = -\frac{80 + j570}{80 + j570 + 0.105 + j0.165 + 9 + j12} \times 25.47 \angle -54.19^\circ A = -24.57 \angle -37.25^\circ A$$


(2) $I_2 = k I_2' = 1.727 \times 24.57 A = 42.44 A \quad U_2 = I_2 |Z_L| = 42.44 \times 5 V = 212.18 V$

(4) 向次等效电路如左图所示


$$I_2' = -I_1 = -\frac{U_1}{Z_{1\sigma} + Z_{2\sigma}' + Z_L'} = \frac{380}{0.14 + j0.22 + 0.105 + j0.165 + 9 + j12} A = 24.58 \angle -37.26^\circ A$$

(2) $I_2 = k I_2' = 1.727 \times 24.58 A = 42.42 A \quad U_2 = I_2 |Z_L| = 42.42 \times 5 V = 212.1 V$


5-2

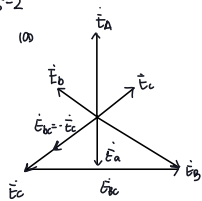


联结组号为 Yd5

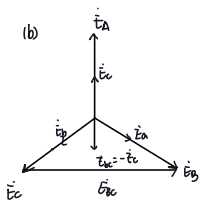

联结组号为 Yd3

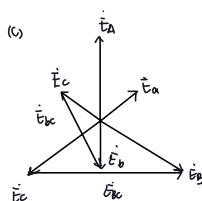


联结组号为 Yy2

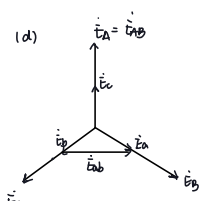


联结组号为 Dy3

5-3


(a) Dy5

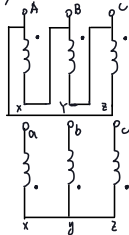


(b) Yd5

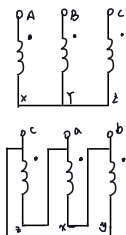

(c) Yy4

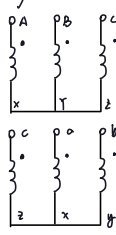

(d) Dd4

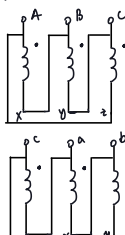

5-5 接成三角形则三次谐波可流通 在正负电源作用下, 励磁电流为尖顶波。

主磁通和感应电动势为正弦波。

一次侧和二次侧接成三角形无区别。

6-6 不能。

组号不同的变压器之间线电压有 30° 的相位差, 若电动势相等, 则二次侧 $U_{E2} = 2E_m \sin \frac{30^\circ}{2} = 0.12E_1$ 会产生很大的环流, 烧毁变压器, 因此不允许并联运行。

6-7 变比 $k = \frac{U_M}{U_N} = \frac{66000}{6600} = 10$

短路实验各参数如下

$$|Z_k| = \frac{U_k}{I_k} = \frac{240}{0.15} \Omega = 213.86 \Omega, \quad R_k = \frac{P_k}{I_k^2} = \frac{9300}{0.15^2} \Omega = 4052 \Omega, \quad X_k = \sqrt{|Z_k|^2 - R_k^2} = 209.99 \Omega$$

折算到 75°C 下各参数为

$$R_{k75} = 4052 \times \frac{235+75}{235+15} \Omega = 4831 \Omega, \quad |Z_{k75}| = \sqrt{R_{k75}^2 + X_k^2} = 215.48 \Omega$$

由 $Z_b = \frac{U_N^2}{S_N} = \frac{66000^2}{1000 \times 10^3} = 4356 \Omega$ 得标幺值为

$$|Z_k^*| = \frac{|Z_k|}{Z_b} = 0.049, \quad R_k^* = \frac{R_k}{Z_b} = 0.011, \quad X_k^* = \frac{X_k}{Z_b} = 0.008$$

$$(b) \cos \varphi_2 = 0.8 \text{ (感性)} \text{ 时 } I_2^* = 1, \Delta U_N^* = I_2^* (R_L^* \cos \varphi_2 + X_L^* \sin \varphi_2) = 0.01 \times 0.8 + 0.028 \times 0.6 = 0.038$$

$$(2) \cos \varphi_2 = 0.8 \text{ (容性)} \text{ 时 } I_2^* = 1, \Delta U_N^* = I_2^* (R_L^* \cos \varphi_2 + X_L^* \sin \varphi_2) = 0.01 \times 0.8 - 0.028 \times 0.6 = -0.020$$

$$(3) \text{ 功率因数 } \Delta U^* \text{ 为零 } \varphi_2 = \arctan \frac{R_L^*}{X_L^*} = \arctan \frac{0.01}{0.028} = 12.91^\circ \text{ 时 } \cos \varphi_2 = 0.97$$

$$(4) I_{IN} = \frac{S_N}{U_N} = \frac{1000 \times 10^3}{66000} = 15.15 \text{ A}, I_K = I_{IN}, P_K = P_{KN}$$

$$I_2^* = \sqrt{\frac{P_0}{P_{KN}}} = \sqrt{\frac{1400}{9300}} = 0.762, P_0^* = \frac{P_0}{S_N} = \frac{1400}{10^6} = 0.0014, P_{KN}^* = \frac{P_{KN}}{S_N} = \frac{9300}{10^6} = 0.0093$$

$$\text{最大效率 } \eta_{\max} = \frac{I_2^* \cos \varphi_2}{I_2^* \cos \varphi_2 + P_0^*} \times 100\% = \frac{0.762 \times 0.8}{0.762 \times 0.8 + 0.0014} \times 100\% = 98.26\%$$

$$\text{最佳效率 } \eta_N = \frac{I_2^* \cos \varphi_N}{I_2^* \cos \varphi_2 + P_0^* + I_2^{*2} P_{KN}^*} \times 100\% = \frac{1 \times 0.8}{1 \times 0.8 + 0.0014 + 1 \times 0.0093} \times 100\% = 98.20\%$$

选 B

1. A 2. A 4. B 5. C F

判断题

2. × 4. × 5. √